

4

七段顯示器 與數字鍵盤

1 單一七段顯示器

2 四位七段顯示器

3 數字鍵盤



講師 張傑帆 Chang, Jie-Fan

七段顯示器（英語：Seven-segment display）為常用顯示數字的電子元件。因為藉由七個發光二極體以不同組合來顯示數字


數字鍵盤又稱九宮鍵盤，薄膜式（Membrane）鍵盤中有一整張雙層膠膜，通過膠膜提供按鍵的回彈力，利用薄膜被按下時按鍵處碳心於線路的接觸來控制按鍵觸發。這種鍵盤的成本十分低，市面上絕大部份鍵盤都是膜式鍵盤。

七段顯示器

  
七段顯示器是內建八個LED的顯示元件，為了方便解說，內部LED分別標上a~g和dp（點）代號。




七段顯示器

 


共陽極腳位

 


共陰極腳位

 

內部LED的編號

 

共陽極等效電路

 


共陰極等效電路




七段顯示器(較小的)


3191B

 


數碼管顯示及引腳位置圖

 

3191A

 


數碼管顯示及引腳位置圖

 


用陣列儲存七段顯示數字

下圖顯示了呈現某個數字所需點亮的LED代號，並用陣列儲存。

 

十進位數	a	b	c	d	e	f	g	設定值
0	1	1	1	1	1	1	0	
1	0	1	1	0	0	0	0	
2	1	1	0	1	1	0	1	
3	1	1	1	1	0	0	1	
4	0	1	1	0	0	1	1	
5	1	0	1	1	0	1	1	
6	1	0	1	1	1	1	1	
7	1	1	1	0	0	0	0	
8	1	1	1	1	1	1	1	
9	1	1	1	1	0	1	1	

↑ 高位元 ↑ 低位元

 


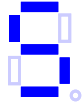
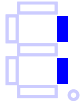
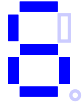
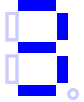
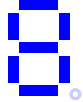
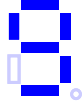
認識七段顯示器

表7-1 共陽極七段顯示器字型碼

字型	p	g	f	e	d	c	b	a	字型	p	g	f	e	d	c	b	a
	1	1	0	0	0	0	0	0		1	0	0	1	0	0	1	0
	1	1	1	1	1	0	0	1		1	0	0	0	0	0	1	0
	1	0	1	0	0	1	0	0		1	1	1	1	1	0	0	0
	1	0	1	1	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	1	0	0	1		1	0	0	1	0	0	0	0

認識七段顯示器

表7-2 共陰極七段顯示器字型碼


字型	p	g	f	e	d	c	b	a	字型	p	g	f	e	d	c	b	a
	0	0	1	1	1	1	1	1		0	1	1	0	1	1	0	1
	0	0	0	0	0	1	1	0		0	1	1	1	1	1	0	1
	0	1	0	1	1	0	1	1		0	0	0	0	0	1	1	1
	0	1	0	0	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1	1	1
	0	1	1	0	0	1	1	0		0	1	1	0	1	1	1	1

實作練習

一位七段顯示 0~9 計數實習

□ 功能說明：

 使用 Arduino 板控制一位七段顯示器顯示 0~9 上數計數。因為是使用共陽極七段顯示器，所以“com”腳必須連接至+5V 電源，再依表 7-1 所示，將 0~9 字型碼由數位接腳 2~9 輸出至顯示器。





共陽極腳位

□ 電路圖及麵包板接線圖：

 


圖 7-3 一位七段顯示 0~9 計數實習電路圖



數碼管顯示及引腳位置圖



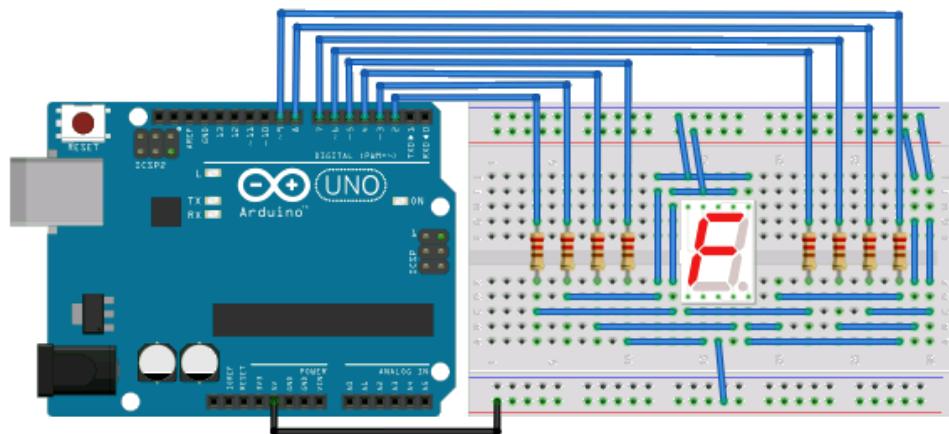
 


圖 7-4 一位七段顯示 0~9 計數實習麵包板接線圖

 

共陽極腳位

 

函式說明

bitRead() 函式

BitRead() 函式的功用是在讀取變數的某一個位元的值，不是 0 就是 1。有兩個參數必須設定，第一個參數 *x* 為變數，第二個參數 *n* 指定所要讀取變數的某一個位元，*n*=0 代表最小有效位元 (the least-significant)。

格式： `bitRead(x,n)`

範例： `int x=B01010101;` //設定 *x* 整數變數初值。

`bitRead(x,0);` //讀取 *x* 變數位元 0 的值。

實作練習

□ 程式： B401.ino

int i;	//數字碼 0~9 的索引值。
int j;	//位元 0~7 的索引值。
const byte num[10]=	//0~9 顯示碼 pgfedcba。
{ B11000000, B11111001,	//0,1
B10100100, B10110000,	//2,3
B10011001, B10010010,	//4,5
B10000010, B11111000,	//6,7
B10000000, B10010000 };	//8,9
const int seg[]={2,3,4,5,6,7,8,9};	//顯示器各段 abcdefgp 數位接腳。
void setup()	
{	
for(i=0;i<8;i++)	
pinMode(seg[i],OUTPUT);	//設定數位腳 4~11 為輸出模式。
}	

```
void loop()  
{  
    for(i=0;i<10;i++)                //數字 0~9。  
    {  
        for(j=0;j<8;j++)            //各段位元 0~7。  
        {  
            if(bitRead(num[i],j))  
                digitalWrite(seg[j],HIGH); //若位元值為 1，設定顯示器該小段為 HIGH  
            else  
                digitalWrite(seg[j],LOW); //若位元值為 0，設定顯示器該小段為 LOW  
        }  
        delay(1000);                //延遲 1 秒。  
    }  
}
```

實作練習



1. 設計 Arduino 程式，控制一位七段顯示器下數並顯示 9~0。
2. 設計 Arduino 程式，控制一位七段顯示器閃爍上數並顯示 0~9。

實作練習

按鍵開關控制一位七段顯示器上下計數實習

□ 功能說明：

使用 Arduino 板讀取按鍵開關控制一位七段顯示器上、下數變化。每按一下開關，顯示器會改變計數狀態，若原先為上數，改變為下數；若原先為下數，則改變為上數。

□ 電路圖及麵包板接線圖：

 


圖 7-5 一個按鍵開關控制一位七段顯示器上下數實習電路圖

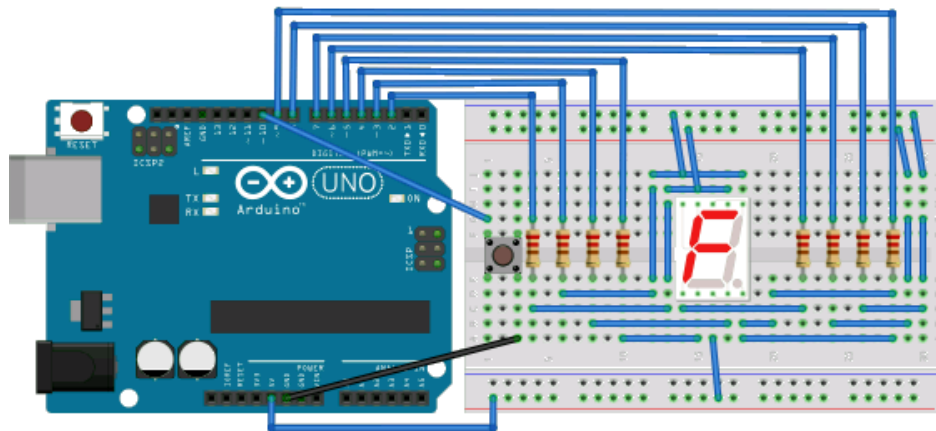


圖 7-6 一個按鍵開關控制一位七段顯示器上下數實習麵包板接線圖

實作練習

□ 程式： B411.ino

int i;	// 索引值。
int KeyData;	// 按鍵值。
int numKeys=0;	// 按鍵次數。
int val=0;	// 顯示值。
const int debounceDelay=20;	// 開關穩定所需要的時間 20ms。
const byte num[10]=	// 0~9 顯示碼。
{ B11000000, B11111001,	// 0, 1
B10100100, B10110000,	// 2, 3
B10011001, B10010010,	// 4, 5
B10000010, B11111000,	// 6, 7
B10000000, B10010000 };	// 8, 9
const int seg[]={2,3,4,5,6,7,8,9};	// 七段顯示 abcdefgp 段連接腳位。
const int sw=10;	// 按鍵開關連接至數位接腳 10。
void setup()	
{	
pinMode(sw, INPUT_PULLUP);	// 設定數位接腳 10 為含提升電阻輸入模式。
for(i=0; i<8; i++)	
pinMode(seg[i], OUTPUT);	// 設定數位接腳 2~9 為輸出模式。
}	

```
void loop()  
{  
    KeyData=digitalRead(sw);          //讀取按鍵。  
    if (KeyData==LOW)                 //按鍵被按下?  
    {  
        delay(debounceDelay);        //延遲 20ms 消除機械彈跳。  
        while (digitalRead(sw)==LOW)  //按鍵未放開?  
            ;                          //等待放開按鍵。  
        numKeys++;                    //按鍵次數加 1。  
    }  
}
```

if(numKeys%2==0)	//按鍵次數為偶數?
{	
val++;	//顯示值上數加1。
if(val>9)	//顯示值大於9?
val=0;	//重新設定顯示值為0。
}	
else	//按鍵次數為奇數。
{	
val--;	//顯示值下數減1。
if(val<0)	//顯示值低於0?
val=9;	//重新設定顯示值為9。
}	
for(i=0;i<8;i++)	//設定顯示器各段狀態。
{	
if(bitRead(num[val],i))	//段位元資料為1?
digitalWrite(seg[i],HIGH);	//設定段狀態為HIGH。
else	//段位元資料為0?
digitalWrite(seg[i],LOW);	//設定段狀態為LOW。
}	
delay(1000);	//延遲1秒。
}	

(回家)小練習



1. 設計 Arduino 程式，使用按鍵開關控制一位七段顯示器閃爍上、下數變化。按鍵會改變原來的計數狀態，即上、下數切換。
2. 設計 Arduino 程式，控制一位七段顯示器閃爍上數、下數及停止等變化。

實作練習


四位七段顯示器0000~9999計數實習

功能說明：

使用Arduino板控制四位七段顯示器上數計數並顯示0000~9999。
如圖7-7所示四位七段顯示器元件及正面接腳圖，各相同段連接在一起，並且以D3~D0來驅動，其中D3驅動最左邊顯示器，而D0驅動最右邊顯示器，因為是使用PNP電晶體，因此Arduino板輸出低電位可驅動電晶體導通。






(a) 元件

 




(b) 正面接腳



共陽極七段顯示器接腳

   


 
 
 
電晶體 (**transistor**) 是一種固態半導體元件，可以用於放大、開關、穩壓、訊號調變和許多其他功能。



認識電晶體元件


電晶體有三隻接腳，分別叫做B（基極），C（集極）和E（射極）。

圖為NPN

    


NPN與PNP類型的電晶體

圖圈可省略不畫

 



NPN型

 


PNP型

電晶體原理

  當NPN型電晶體的B腳（基極）接上高電位時（例如：正電源），電晶體將會導通，驅動負載；相反地，當PNP型電晶體的基極）接上低電位時（例如：接地），電晶體才會導通。




NPN型的接法

 


PNP型的接法




實作練習

 


(a) 第一次掃描

 

(b) 第二次掃描

 

(c) 第三次掃描

 

(d) 第四次掃描

實作練習

- 電路圖及麵包板接線圖：


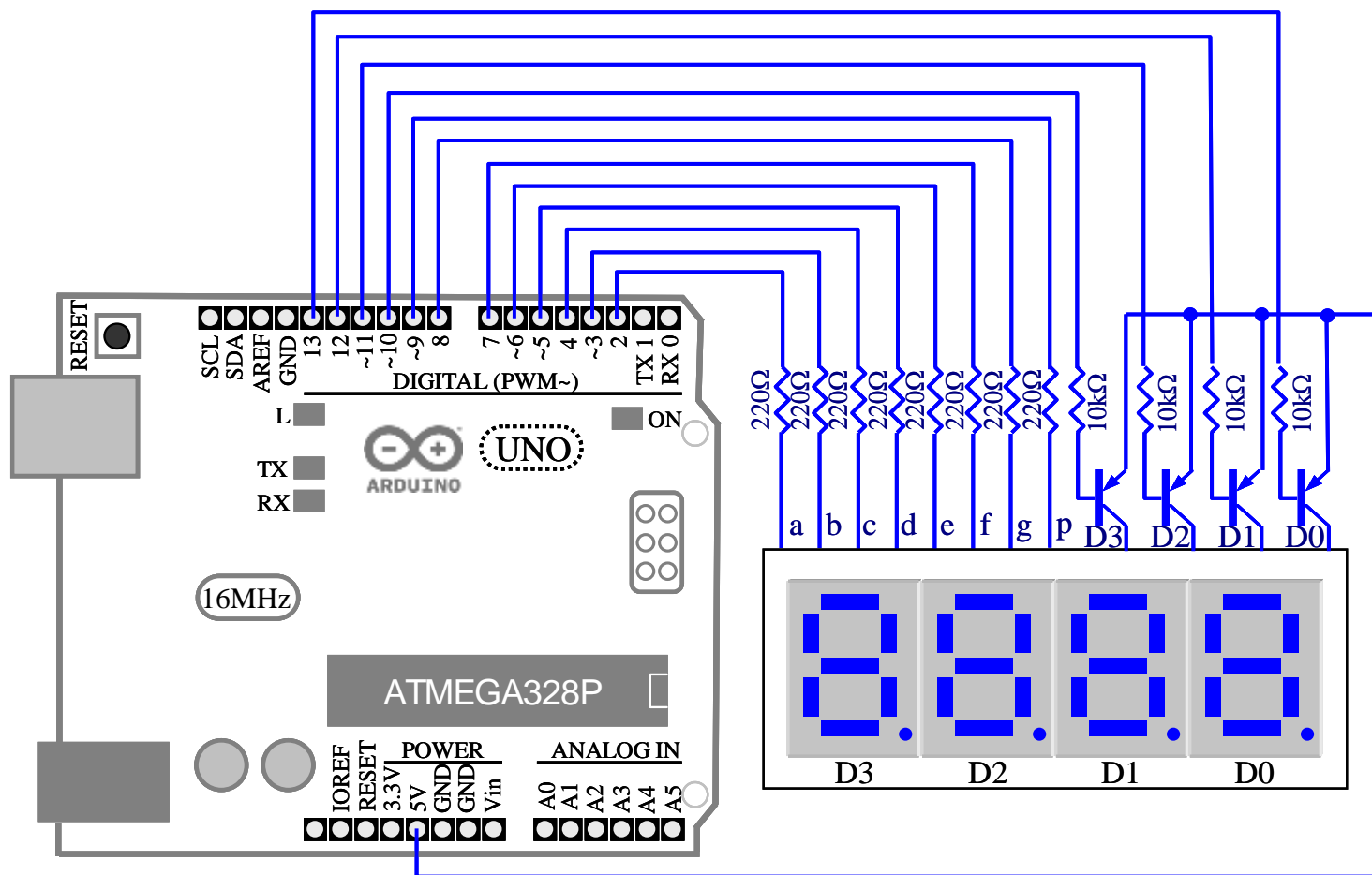




圖 7-9 四位七段顯示器 0000~9999 計數實習電路圖

實作練習

 The image shows an Arduino Uno board connected to a breadboard circuit. The breadboard contains four push buttons labeled D3, D2, D1, and D0, and eight resistors labeled a, b, c, d, e, f, g, and p. Blue wires connect the buttons to the Arduino's digital pins, and black wires connect the resistors to the ground pins.



實作練習-簡化電路

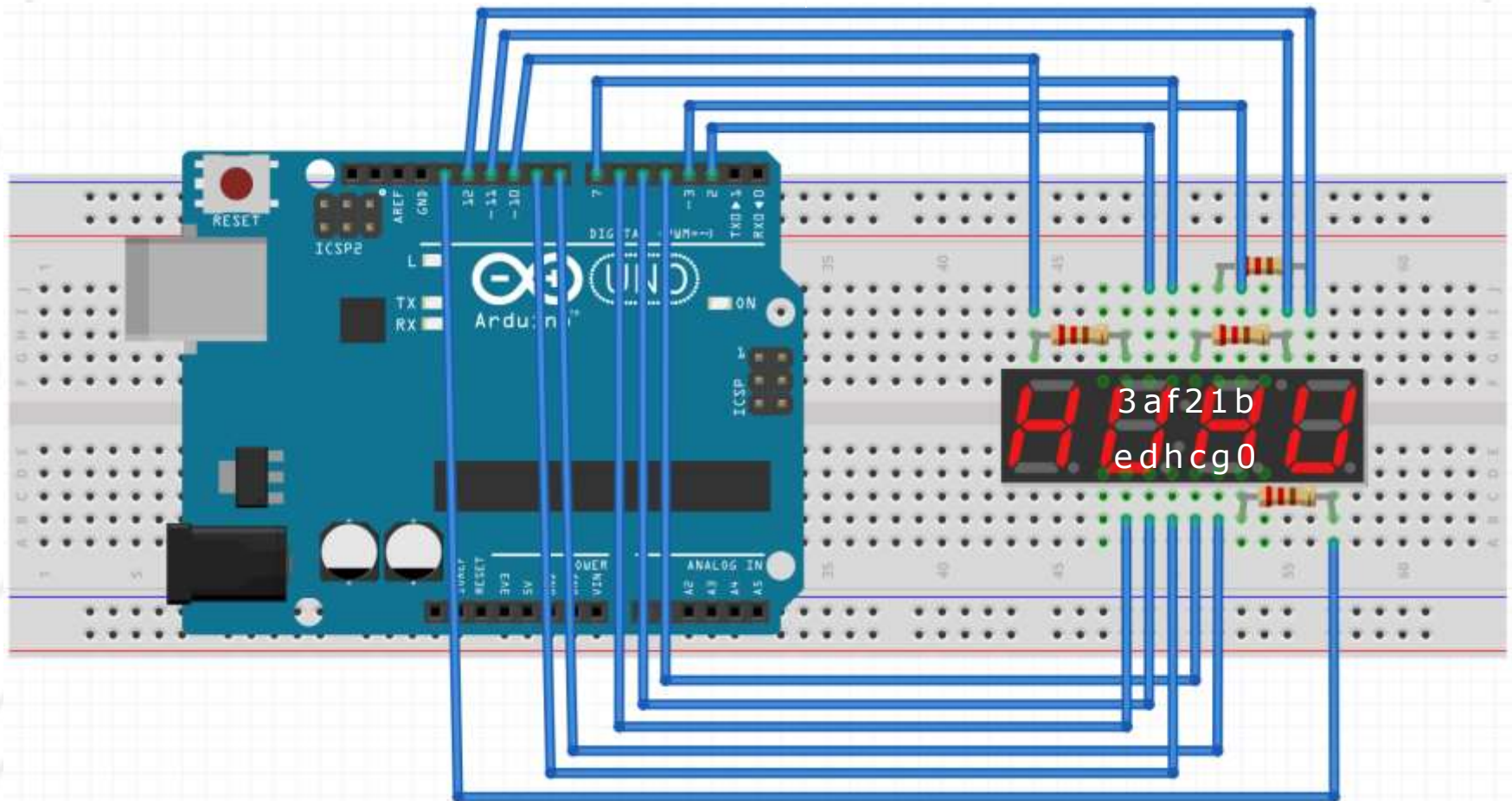 

函式說明

millis()函式

Arduino 的 `millis()` 函式功能是在測量 Arduino 板開始執行至目前為止所經過的時間，這個函式沒有參數，但有一個傳回值，其資料型態為 `unsigned long`，可以測量的範圍為 $0 \sim 2^{32} - 1$ ，最大約 50 天（石英晶體頻率為 16MHz）。

格式： `millis()`

範例： `unsigned long time;` //定義資料型態為 `unsigned long` 的變數。

`time=millis();` //傳回 Arduino 板開始執行至目前為止的時間

micros()函式

Arduino 的 `micros()` 函式功能是在測量 Arduino 板開始執行至目前為止所經過的時間，單位 `μs`，這個函式沒有參數，但有一個傳回值，其資料型態為 `unsigned long`，可以測量的範圍為 $0 \sim (2^{32} - 1)$ ，最大約 70 毫秒（石英晶體頻率為 16MHz）。

格式： `micros()`

範例： `unsigned long time;` //定義資料型態為 `unsigned long` 的變數。

`time=micros();` //傳回 Arduino 板開始執行至目前為止的時間。

實作練習

□ 程式： B421.ino

int i,j;	//索引值
int count=0;	//0000~9999 顯示值
int number;	//0000~9999 顯示值
unsigned long time=0;	//計時
const byte num[10]=	//0~9 顯示碼
{ B11000000, B11111001, B10100100, B10110000, B10011001,	
B10010010, B10000010, B11111000, B10000000, B10010000};	
const int seg[]={2,3,4,5,6,7,8,9};	//abcdefghp
const int digit[]={10,11,12,13};	//D1~D4。
void setup()	
{	
for(i=0;i<8;i++)	
pinMode(seg[i],OUTPUT);	//設定數位接腳 2~9 為輸出模式。
for(i=0;i<4;i++)	
{	
pinMode(digit[i],OUTPUT);	//設定數位接腳 10~13 為輸出模式。
digitalWrite(digit[i],HIGH);	//掃描信號初值。
}	
}	

```
void loop()
{
    number=count;
    for (i=3;i>=0;i--) //四位數 D1~D4 。
    {
        for (j=0;j<8;j++) //8 位元顯示碼 abcdefgp 。
        {
            if (bitRead(num[number%10],j)) //讀取目前七段顯示器掃描位數的位元 j 。
                digitalWrite(seg[j],HIGH); //若位元為 1 則 LED 狀態為 HIGH 。
            else
                digitalWrite(seg[j],LOW); //若位元為 0 則 LED 狀態為 LOW 。
        } //用PNP 所以LOW是亮
        digitalWrite(digit[i],LOW); //掃描第 i 行顯示器。
        delay(5); //用簡化電路的話兩者須交換 //掃描時間 5ms 。
        digitalWrite(digit[i],HIGH); //關閉掃描第 i 行顯示器，消除顯示鬼影。
        number=number/10; //掃描下一位數。
        if (millis()-time>=1000) //已經過 1 秒？
        {
            time=millis(); //記錄時間。
            count=count+1; //顯示值上數加 1 。
            if (count>9999) //已計數至 9999？
                count=0; //清除顯示值為 0000 。
        }
    }
}
```

實作練習



1. 設計 Arduino 程式，控制四位七段顯示器下數計數並顯示 9999~0000 變化。
2. 設計 Arduino 程式，控制四位七段顯示器閃爍上數計數並顯示 0000~9999 變化。

實作練習

按鍵開關控制四位七段顯示器上下計數實習

▣ 功能說明：

使用一個按鍵開關控制四位七段顯示器上、下數。每按一下按鍵開關，顯示器的狀態會改變，即原先為上數則改變為下數，原先為下數則改變為上數。

實作練習

- 電路圖及麵包板接線圖：


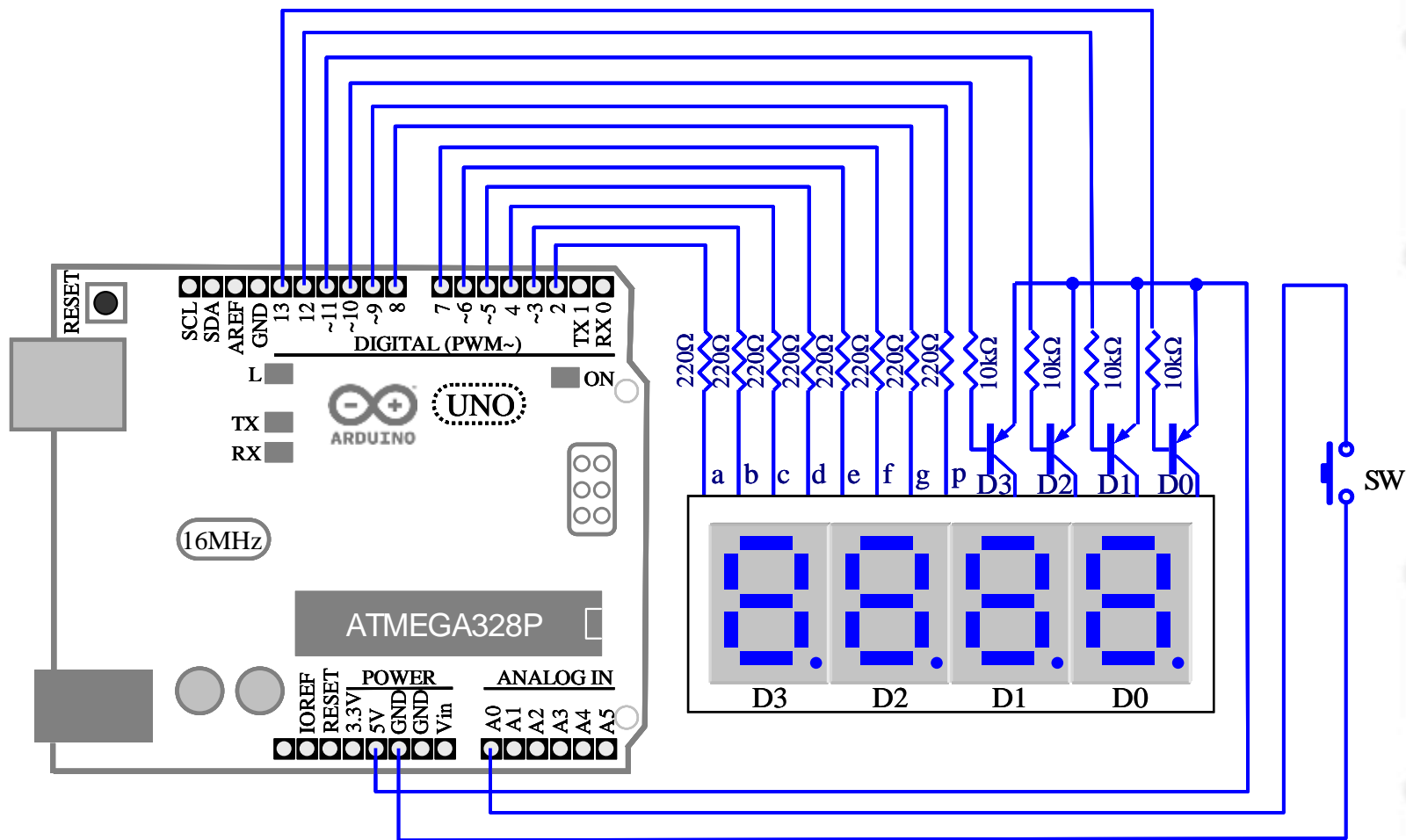




圖 7-11 一個按鍵開關控制四位七段顯示器上下計數實習電路圖

實作練習

 

四位七段顯示器 0000~9999 計數實習接線圖

實作練習-簡化電路

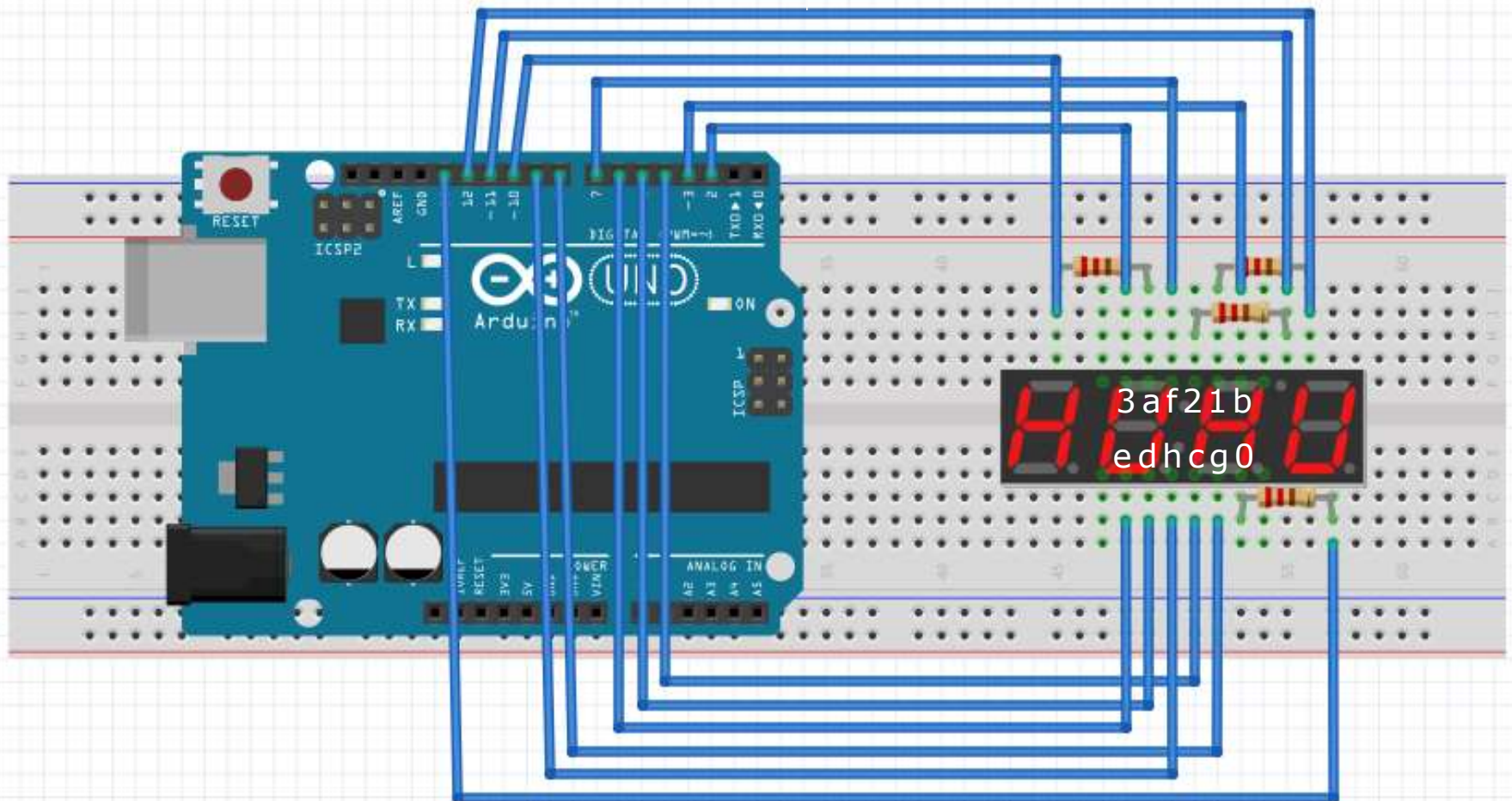 

實作練習

□ 程式： B422.ino

int i;	//顯示器位數。
int j;	//顯示器段數。
int count=0;	//計數值。
int number;	//計數值。
int KeyData;	//按鍵值。
int numKeys=0;	//按鍵次數。
const int debounceDelay=20;	//開關穩定所需要的時間 20ms。
unsigned long time=0;	//計時。
const byte num[10]=	//0~9 顯示碼。
{ B11000000, B11111001, B10100100, B10110000, B10011001,	
B10010010, B10000010, B11111000, B10000000, B10010000};	
const int seg[]={2,3,4,5,6,7,8,9};	//顯示器各段 abcdefgp 數位接腳。
const int digit[]={10,11,12,13};	//顯示器共點 D0-D3 數位接腳。
const int sw=14;	//按鍵數位接腳。

實作練習

```
void setup()  
{  
    pinMode(sw, INPUT);           //設定數位接腳 14 為輸入模式。  
    digitalWrite(sw, HIGH);       //開啟內部上拉電阻。  
    for(i=0; i<8; i++)            //設定數位接腳 2~9 為輸出模式。  
        pinMode(seg[i], OUTPUT);  
    for(i=0; i<4; i++)            //設定數位接腳 10~13 為輸出模式。  
    {  
        pinMode(digit[i], OUTPUT);  
        digitalWrite(digit[i], HIGH); //關閉掃描信號。  
    }  
}
```

實作練習

```
void loop()  
{  
    KeyData=digitalRead(sw);           //讀取按鍵。  
    if (KeyData==LOW)                   //按下按鍵?  
    {  
        delay(debounceDelay);          //消除機械彈跳。  
        while (digitalRead(sw)==LOW)    //按鍵尚未放開?  
        ;                               //等待按鍵放開。  
        numKeys++;                       //記錄按鍵次數。  
    }  
    number=count;                       //顯示計數值。  
    for (i=3;i>=0;i--)                   //四位顯示器。  
    {  
        for (j=0;j<8;j++)               //每位顯示器有 abcdefgp 八段。  
        {  
            if (bitRead(num[number%10],j)) //段位元資料為 1?  
                digitalWrite(seg[j],HIGH); //設定段狀態為 HIGH。  
            else                               //段位元資料為 0。  
                digitalWrite(seg[j],LOW); //設定段狀態為 LOW。  
        }  
    }  
}
```

實作練習

```
digitalWrite(digit[i],LOW);      //致能第 Di 位數顯示器。
delay(5);      用簡化電路的話兩者須交換 //延遲 5ms。
digitalWrite(digit[i],HIGH);     //除能第 Di 位數顯示器。
number=number/10;                //下一位數。
if(millis()-time>=1000)          //已經過 1 秒?
{
    time=millis();              //儲存時間。
    if(numKeys%2==0)            //按鍵次數為偶數?
    {
        count++;               //計數值加 1。
        if(count>9999)         //計數值大於 9999?
            count=0;           //重新設定計數值為 0000。
    }
    else                        //按鍵次數為奇數。
    {
        count--;              //計數值減 1。
        if(count<0)            //計數值小於 0000?
            count=9999;        //重新設定計數值為 9999。
    }
}
}
```


回家作業

請使用一四位七段顯示器與一按鍵開關

設計功能如下：

開始的狀態0000 並閃爍(亮0.5秒、暗0.5秒)

一開始是0000停止計數但會閃爍

按一下使其正數

按第二下使其倒數

按第三下停止並閃爍(即開始狀態)




補充資料

讀取鍵盤並顯示於四位七段顯示器



功能說明：

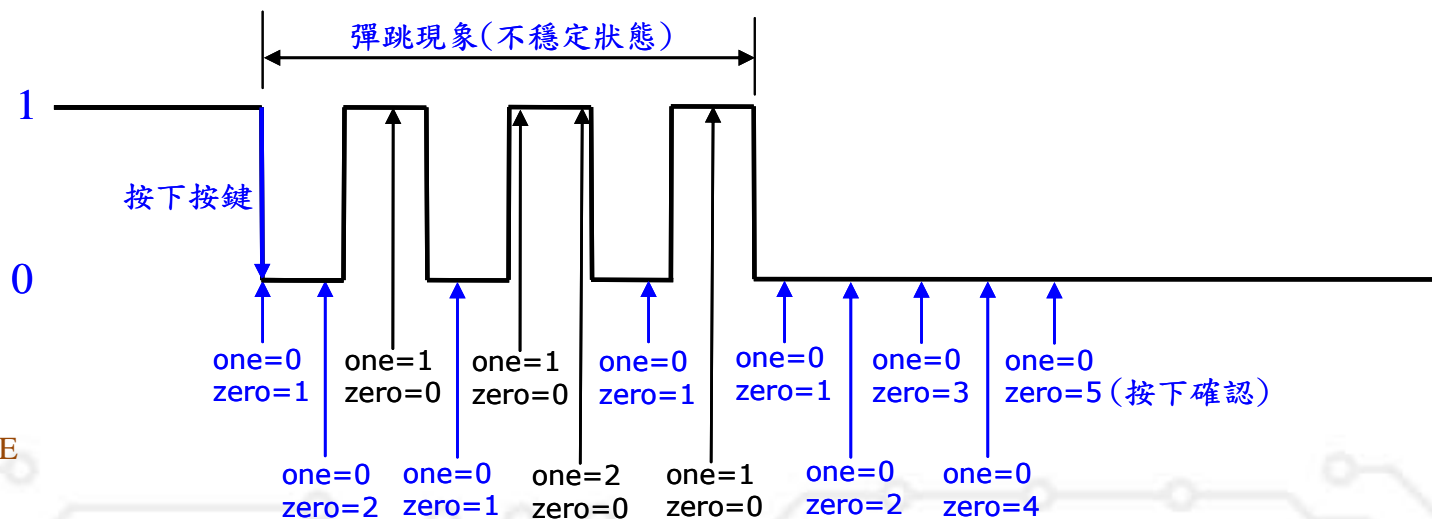讀取4×4矩陣鍵盤按鍵值並顯示於四位七段顯示器。在前節中使用延遲方法來消除機械彈跳，簡單但是效果不好。如圖7-13所示，使用連續檢測開關狀態的方式，當檢測開關被按下且與上次鍵值相同時，zero值加1，唯有在開關狀態穩定，才可能檢測5次以上的低電位，如此即可確定開關狀態已穩定。



實作練習

- 電路圖及麵包板接線圖：

這四條要左右相反

 


圖 7-14 讀取鍵盤並顯示於四位七段顯示器

實作練習

□ 程式： B431.ino

int i,j;	//索引值。
int key=-1;	//鍵值。
int KeyTemp=-1;	//未除彈跳鍵值。
int KeyData=-1;	//已除彈跳鍵值。
int zero=0;	//彈跳鍵值為0的次數。
int one=0;	//彈跳鍵值為1的次數。
const int numCols=4;	//總行數。
const int numRows=4;	//總列數。
const int numSegs=8;	//顯示器段數。
const int col[]={10,11,12,13};	//行的數位接腳。
const int row[]={14,15,16,17};	//電話鍵盤列的數位接腳。
const int seg[]={2,3,4,5,6,7,8,9};	//顯示器段 abcdefgp 的數位接腳。
int count[numCols]={0,0,0,0};	//顯示器初值。
const byte num[10]=	//0~9 顯示碼。
{ B11000000, B11111001, B10100100, B10110000, B10011001,	
B10010010, B10000010, B11111000, B10000000, B10010000};	
const int keyMap[numRows][numCols]=	//4 行*4 列電話鍵盤按鍵定義。
{ {1, 2, 3,10},	//按鍵1、2、3、A。
{4, 5, 6,11},	//按鍵4、5、6、B。
{7, 8, 9,12},	//按鍵7、8、9、C。
{14,0,15,13} };	//按鍵*、0、#、D。

實作練習

```
void setup()
{
    for(i=0;i<numSegs;i++)
    {
        pinMode(seg[i],OUTPUT);           //設定段數位接腳為輸出模式。
        digitalWrite(seg[i],HIGH);       //段初始狀態為 HIGH。
    }
    for(i=0;i<numCols;i++)
    {
        pinMode(col[i],OUTPUT);           //設定鍵盤行接腳為輸出模式。
        digitalWrite(col[i],HIGH);       //所有行接腳狀態為 HIGH。
    }
    for(i=0;i<numRows;i++)
    {
        pinMode(row[i],INPUT);            //設定鍵盤列接腳為輸入模式。
        digitalWrite(row[i],HIGH);       //開啟所有列接腳的內部上拉電阻。
    }
}
```

實作練習

```
void loop()
{
    for(i=0;i<numCols;i++)
    {
        for(j=0;j<numSegs;j++)          //輸出字型碼。
        {
            if(bitRead(num[count[i]],j)) //若段位元資料為1，則設定HIGH。
                digitalWrite(seg[j],HIGH);
            else                                //若段位元資料為0，則設定LOW。
                digitalWrite(seg[j],LOW);
        }
        digitalWrite(col[i],LOW);
        for(j=0;j<numRows;j++)            //檢視該行所有按鍵狀態。
        {
            if(digitalRead(row[j])==LOW) //有按鍵被按下?
            {
                key=keyMap[j][i];          //轉換按鍵值。
                if(KeyTemp!=key)            //與上次鍵值不同?
                {
                    KeyTemp=key;            //儲存鍵值。
                    one=0;
                    zero=1;                  //開始除彈跳。
                }
            }
        }
    }
}
```

實作練習

```
else //與上次鍵值相同。
{
    if (zero<5) //鍵值尚未消除彈跳?
    {
        zero=zero+1; //開始除彈跳。
        if (zero==5) //鍵值已消除彈跳完成?
            KeyData=KeyTemp; //儲存除彈跳鍵值。
    }
}

if (KeyData>=0 && KeyData<=9) //鍵值為 0~9?
{
    count[0]=count[1]; //更新顯示值。
    count[1]=count[2];
    count[2]=count[3];
    count[3]=KeyData;
    KeyData=-1; //清除鍵值。
}

} //用簡化電路的話此區需更改
delay(5); //掃描更新。
digitalWrite(col[i],HIGH); //消除顯示鬼影。
}
}
```


實作練習



1. 設計 Arduino 程式，讀取 4×4 矩陣鍵盤按鍵值 0~9 並顯示鍵值於四位顯示器。當按下*鍵時，將四位顯示值由串列埠傳送至 PC 端。
2. 設計 Arduino 程式，讀取 4×4 矩陣鍵盤按鍵值 0~9 並顯示於四位七段顯示器。按下*鍵時，可將四位顯示值由串列埠傳送至 PC 端。PC 鍵盤輸入值亦可顯示於四位七段顯示器上。

回家作業練習

請試用此鍵盤，實作一簡單計算機
(並試著將程式改成可連續輸入相同數字)

回家練習：

- (一)用此鍵盤改變單顆LED燈的亮度
- (二)做成可改變亮度的雨滴燈！



計算機作業提示

```
if(KeyData>=0 && KeyData<=9)
{
    count[0]=count[1];
    count[1]=count[2];
    count[2]=count[3];
    count[3]=KeyData;
    if(!(KeyData>=10 && KeyData<=14))
        KeyData=-1;

    //KeyTemp=100;//使相同按鍵可以被讀入
}
if(KeyData>=10 && KeyData<=14){
    switch(KeyData){
        case 10: //A +
            a = count[0]*1000+count[1]*100+count[2]*10+count[3]*1;
            Serial.print(a);
            Serial.println();
            op = '+';
            count[0]=0;
            count[1]=0;
            count[2]=0;
            count[3]=0;
            break;
        case 11: //B -
```

```
        case 11: //B -
            a = count[0]*1000+count[1]*100+count[2]*10+count[3]*1;
            Serial.print(a);
            Serial.println();
            op = '-';
            count[0]=0;
            count[1]=0;
            count[2]=0;
            count[3]=0;
            break;
        case 12: //C *
            a = count[0]*1000+count[1]*100+count[2]*10+count[3]*1;
            Serial.print(a);
            Serial.println();
            op = '*';
            count[0]=0;
            count[1]=0;
            count[2]=0;
            count[3]=0;
            break;
        case 13: //D /
```

計算機作業提示

```
case 15: //# =
```

```
    b = count[0]*1000+count[1]*100+count[2]*10+count[3]*1;
```

```
    if(op=='+')
```

```
        ans = a+b;
```

```
    if(op=='-')
```

```
        ans = a-b;
```

```
    if(op=='*')
```

```
        ans = a*b;
```

```
    if(op=='/')
```

```
        ans = a/b;
```

```
    Serial.print(a);
```

```
    Serial.println();
```

```
    Serial.print(b);
```

```
    Serial.println();
```

```
    Serial.print(ans);
```

```
    Serial.println();
```

```
    tmp = ans;
```

```
    count[0] = tmp/1000;
```

```
    tmp = tmp-1000*count[0];
```

```
    count[1] = tmp/100;
```

```
    tmp = tmp-100*count[1];
```

```
    count[2] = tmp/10;
```

```
    tmp = tmp-10*count[2];
```

```
    count[3] = tmp;
```

```
break:
```

```
case 13: //D /
```

```
    a = count[0]*1000+count[1]*100+count[2]*10+count[3]*1;
```

```
    Serial.print(a);
```

```
    Serial.println();
```

```
    op = '/';
```

```
    count[0]=0;
```

```
    count[1]=0;
```

```
    count[2]=0;
```

```
    count[3]=0;
```

```
    break;
```

```
case 14: //*
```

```
    //break;
```

```
    }
```

```
    KeyData=-1;
```

```
    }
```

```
    }
```

```
    delay(5);
```

```
    digitalWrite(col[i],HIGH);
```

```
    }
```


課外補充

使用 **MAX7219** 驅動四位七段顯示器實習


□ 功能說明：

本節使用 MAX7219 晶片控制四位數共陰極七段顯示器計數並顯示 0000~9999。因為 MMA7219 晶片已經內建多工及解碼電路，因此比前幾節較容易控制多位數七段顯示器。

 有關 MAX7219 IC 的相關說明詳見第 9 章，MAX7219 為一 10MHz 的 SPI 串列介面驅動 IC，可以驅動一個共陰極 8×8 矩陣型 LED 顯示器，或是八個共陰極七段顯示器，具有獨立 LED 段驅動、150μA 低功率關閉模式、顯示亮度控制、數字 BCD 解碼選擇等功能。



74HC595 驅動

 

課外補充

□ 電路圖及麵包板接線圖：

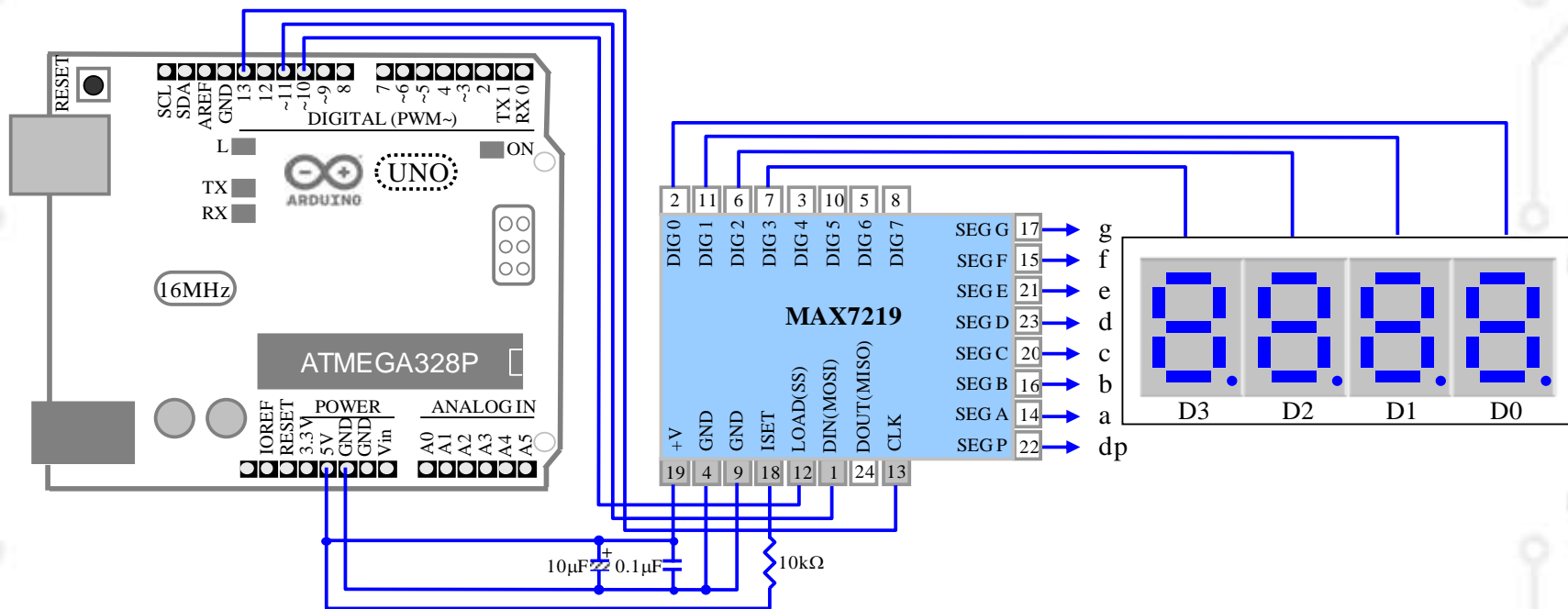


圖 7-15 使用 MAX7219 驅動四位七段顯示器電路圖

課外補充

□ 程式：

<code>#include <SPI.h></code>	<code>//使用 SPI 函式庫。</code>
<code>const int slaveSelect=10;</code>	<code>//MAX7219 致能腳。</code>
<code>const int decodeMode=9;</code>	<code>//MAX7219 解碼模式暫存器。</code>
<code>const int intensity=10;</code>	<code>//MAX7219 亮度控制暫存器。</code>
<code>const int scanLimit=11;</code>	<code>//MAX7219 掃描控制暫存器。</code>
<code>const int shutDown=12;</code>	<code>//MAX7219 關閉模式暫存器。</code>
<code>const int dispTest=15;</code>	<code>//MAX7219 顯示測試暫存器。</code>
<code>int number=0;</code>	<code>//計數值。</code>
<code>void setup()</code>	
<code>{</code>	
<code> SPI.begin();</code>	<code>//初始化 SPI 介面。</code>
<code> pinMode(slaveSelect,OUTPUT);</code>	<code>//設定數位接腳 10 為輸出模式。</code>
<code> digitalWrite(slaveSelect,LOW);</code>	<code>//除能 MAX7219。</code>
<code> sendCommand(shutDown,1);</code>	<code>//MAX7219 正常工作。</code>
<code> sendCommand(dispTest,0);</code>	<code>//關閉顯示器測試。</code>
<code> sendCommand(intensity,1);</code>	<code>//中等顯示亮度。</code>
<code> sendCommand(scanLimit,7);</code>	<code>//掃描 8 位數。</code>
<code> sendCommand(decodeMode,255);</code>	<code>//使用 MAX7219 內部解碼器。</code>
<code>}</code>	

課外補充

```
void loop()
```

```
{
```

```
    for (number=0;number<10000;number++)          //計數 0000~9999。
```

```
    {
```

```
        displayNumber (number);                  //顯示計數值。
```

```
        delay(1000);                             //延遲 1 秒。
```

```
    }
```

```
}
```

```
void displayNumber(int number)                    //顯示函式。
```

```
{
```

```
    sendCommand(1,number/100/10);                //顯示千位數。
```

```
    sendCommand(2,number/100%10);                //顯示百位數。
```

```
    sendCommand(3,number%100/10);                //顯示十位數。
```

```
    sendCommand(4,number%100%10);                //顯示個位數。
```

```
}
```

```
void sendCommand(byte command,byte value) // MAX7219 設定命令函式。
```

```
{
```

```
    digitalWrite(slaveSelect,LOW);                //致能 MAX7219。
```

```
    SPI.transfer (command);                        //寫入命令字元。
```

```
    SPI.transfer (value);                          //寫入資料字元。
```

```
    digitalWrite(slaveSelect,HIGH);               //除能 MAX7219。
```

```
}
```

課外補充資料

基本焊接與佈線

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6692b6140101ib47.html

PBC入門

<http://arduino.tw/index.php/course/getting-started-eagle/%E5%AE%A2%E8%A3%BD%E5%8C%96arduino%E9%9B%BB%E8%B7%AF%E7%9A%84%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AD%A5.html>

洗電路版

<http://gcycrobot.blogspot.tw/2011/05/diy-arduino-1.html>

